

实验六：LC3 系统-数据通路模块设计

1. 实验目的

- 1.1. 学习设计数据通路的前置 Chisel 语法。
- 1.2. 掌握 LC3 数据通路的关键设计

2. 实验内容

- 2.1. 阅读本实验前置 Chisel 语法。
- 2.2. 根据实验指导设计数据通路关键组件。

3. 实验步骤

3.1. Chisel 语法学习

(1) Mux

实验三中介绍了 switch 生成选择器，Chisel 中对应一个最简单的二选一可以采用 Mux 生成选择器，其具体用法为 `val aMux = Mux(cond, singal1, singal2)` cond 为真时，aMux 连线到 singal1，cond 为假时，aMux 连线到 singal2

(2) MuxLookup

对于多选择器，可以采用多个 Mux 级联起来如 `Mux(cond1, Mux(cond2, s1, s2), s3)` 其次可以采用 MuxLookup 查找表。代码(`src/test/scala/example/Lookup.scala`)如下：

```
// 示例MuxLookup模块
class Lookup extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val ina = Input(UInt(4.W))
    val inb = Input(UInt(4.W))
    val inc = Input(UInt(4.W))
    val ind = Input(UInt(4.W))
    val select = Input(UInt(2.W))
    val result = Output(UInt(4.W))
  })

  io.result := MuxLookup(io.select, 0.U, Seq(
    0.U -> io.ina,
    1.U -> io.inb,
    2.U -> io.inc,
    3.U -> io.ind
  ))
}

// 示例测试
class LookupTest extends AnyFlatSpec
  with ChiselScalatestTester {

  it should "test lookup" in {
    test(new Lookup) { c =>
      c.io.ina.poke(1.U)
      c.io.inb.poke(2.U)
      c.io.inc.poke(4.U)
      c.io.ind.poke(8.U)
      c.io.select.poke(0.U)
      println(s"select:${c.io.select.peek}, "+s"result:${c.io.result.peek}")
      c.io.select.poke(1.U)
      println(s"select:${c.io.select.peek}, "+s"result:${c.io.result.peek}")
      c.io.select.poke(2.U)
      println(s"select:${c.io.select.peek}, "+s"result:${c.io.result.peek}")
      c.io.select.poke(3.U)
      println(s"select:${c.io.select.peek}, "+s"result:${c.io.result.peek}")
    }
  }
}
```

其中 MuxLookup 第一个参数为选择信号，第二个参数为默认信号，第三个参数为一个映射表，映射表根据第一个参数选择出对应信号连到 result。


键入命令 `mill chisel_lc3.test.testOnly example.LookupTest` 可见结果如下：

```
LookupTest:
select:UInt<2>(0), result:UInt<4>(1)
select:UInt<2>(1), result:UInt<4>(2)
select:UInt<2>(2), result:UInt<4>(4)
select:UInt<2>(3), result:UInt<4>(8)
```

3.2. 数据通路设计

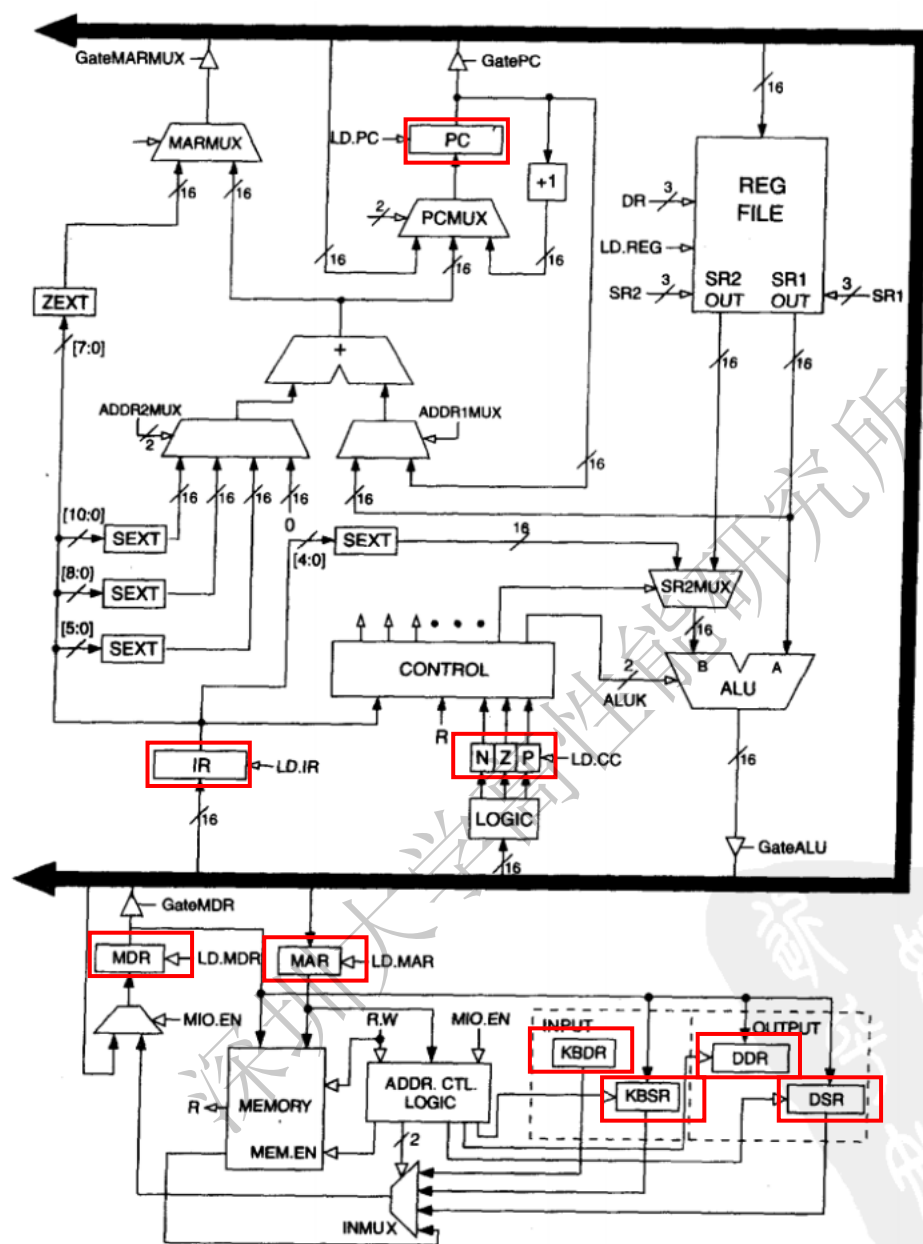3.2.1. 定义关键寄存器与线

在 LC3 的数据通路中，有很多寄存器如 PC、IR、MAR、MDR 等，还有关键线网如经过 IR 寄存器译码出来的立即数等。这些寄存器和线组成基本的数据通路。



图C-3 LC-3数据通路

从上图数据通路提取关键寄存器和线如下表所示：

寄存器	描述	寄存器	描述
PC	程序计数器	IR	指令寄存器
MAR	地址寄存器	MDR	数据寄存器
KBDR	键盘输入数据寄存器	KBSR	键盘状态寄存器
DDR	显示器输出数据寄存器	DSR	显示器状态
NZP	负 零 正 寄存器		

关键线定义如下表：

线	描述
ADDR1MUX	ADDR1MUX 选择器输出
ADDR2MUX	ADDR2MUX 选择器输出
PCMUX	PCMUX 选择器输出
DRMUX	DRMUX 选择器输出
SR1MUX	SR1MUX 选择器输出
SR2MUX	SR2MUX 选择器输出
VectorMUX	VectorMUX 选择器输出
PSRMUX	PSRMUX 选择器输出
GATEOUT	总线输出端
addrOut	ADDR1MUX 与 ADDR2MUX 相加输出
aluOut	ALU 输出
r1Data	寄存器堆读数据端口 1
r2Data	寄存器堆读数据端口 2
offset5	IR 寄存器低 5 位作符号扩展成 16 位
offset6	IR 寄存器低 6 位作符号扩展成 16 位
offset9	IR 寄存器低 9 位作符号扩展成 16 位
offset11	IR 寄存器低 11 位作符号扩展成 16 位
offset8	IR 寄存器低 8 位作零号扩展成 16 位

寄存器与线定义代码如下图所示：

```
// src/main/scala/LC3/DataPath.scala
val PC = RegInit("h3000".U(16.W))
val IR = RegInit(0.U(16.W))
val MAR = RegInit(0.U(16.W))
val MDR = RegInit(0.U(16.W))
val PSR = RegInit(0.U(16.W))

val KBDR = RegInit(0.U(16.W))
val KBSR = RegInit(0.U(16.W))
val DDR = RegInit(0.U(16.W))
val DSR = RegInit(0.U(16.W))

val BEN = RegInit(false.B)
val N = RegInit(false.B)
val P = RegInit(false.B)
val Z = RegInit(true.B)

val ADDR1MUX = Wire(UInt(16.W))
val ADDR2MUX = Wire(UInt(16.W))

val PCMUX = Wire(UInt(16.W))
val DRMUX = Wire(UInt(16.W))
val SR1MUX = Wire(UInt(16.W))
val SR2MUX = Wire(UInt(16.W))
val SPMUX = Wire(UInt(16.W))
val MARMUX = Wire(UInt(16.W))
val VectorMUX = Wire(UInt(16.W))
val PSRMUX = Wire(UInt(16.W))
val GATEOUT = Wire(UInt(16.W))
val addrOut = Wire(UInt(16.W))
val aluOut = Wire(UInt(16.W))
val r1Data = WireInit(0.U(16.W))
val r2Data = WireInit(0.U(16.W))

// IR Decode
val offset5 = SignExt(IR(4,0), 16)
val offset6 = SignExt(IR(5,0), 16)
val offset9 = SignExt(IR(8,0), 16)
val offset11 = SignExt(IR(10,0), 16)
val offset8 = ZeroExt(IR(7,0), 16)
```

3.2.2. 选择器连线

完成寄存器与线定义后，需要根据控制通路的信号对所定义的寄存器和线进行连接。以下图红框为例 ADDR1MUX 为 2 选 1 选择器，第一个输入为 PC，第二个输入为寄存器堆中的第一个读数据，选择信号在代码中为 SIG.ADDR1_MUX。因此这个选择器可以用一个 Mux 来描述，即：


ADDR1MUX := Mux(SIG.ADDR1_MUX, r1Data, PC)

要注意 r1Data 在前还是 PC 在前，这要根据信号控制表（全表在文末附录），因此控制信号（代码中为 SIG.ADDR1_MUX）ADDR1MUX=0 时选择 PC，否则选 r1Data

```
ADDR1MUX/1:    PC,BaseR
ADDR2MUX/2:    ZERO                                ;select the value zero
               offset6                             ;select SEXT[IR[5:0]]
               PCoffset9                           ;select SEXT[IR[8:0]]
               PCoffset11                          ;select SEXT[IR[10:0]]
```

同理 ADDR2MUX 为四选一选择器，可以用 MuxLookup 描述：
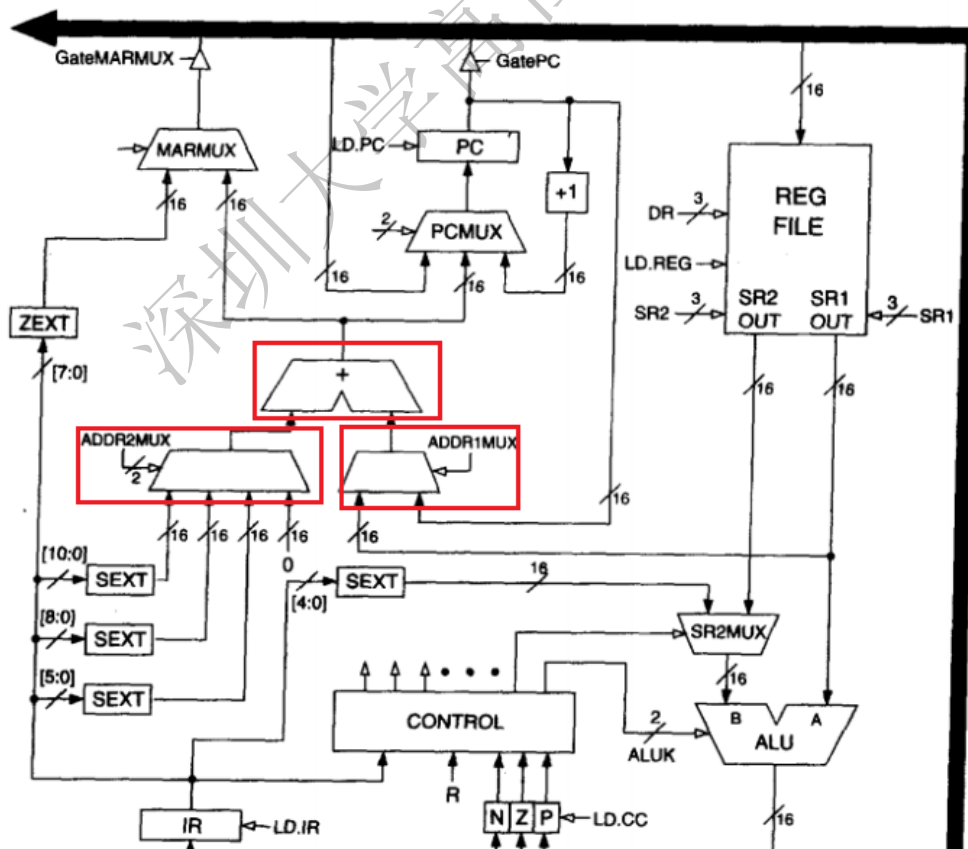
```
ADDR2MUX := MuxLookup(SIG.ADDR2_MUX, 0,U, Seq(
  0.U -> 0.U,
  1.U -> offset6,
  2.U -> offset9,
  3.U -> offset11
))
```




最后用一个加法语句描述加法器 `addrOut := ADDR1MUX + ADDR2MUX`

任务一：在 Datapath.scala 中完成选择器 DRMUX、SR1MUX、SR2MUX、MARMUX 的连接。

其中，SR2MUX 在数据通路图中没有指示，而是根据 LC3 指令实现，即根据 IR(5) 判断第二个操作数是来自寄存器还是立即数。

 3.2.3. 子模块例化与端口连接


在 Chisel 中使用 `Module(new submodule)` 来例化子模块。对于下图 ALU 子模块的例化与端口连接代码如下：



任务二：在 Datapath.scala 中完成选择器例化寄存器堆，并连接端口

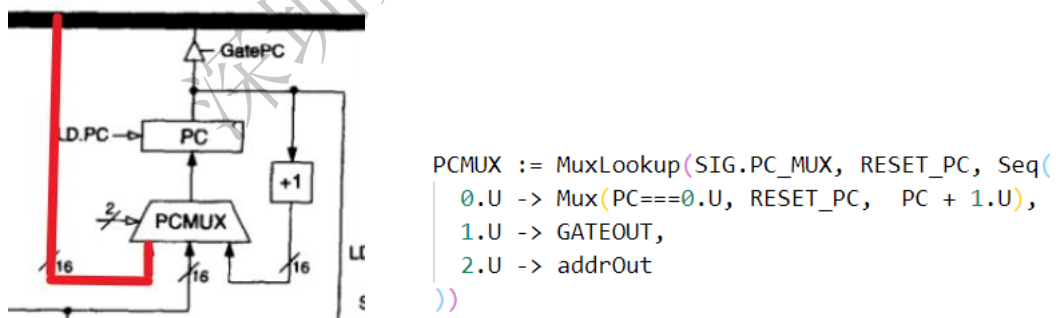3.2.4. 总线

LC3 数据通路中只有一根总线，总线有多个输入端和多个输出端。在源码中定义 GATEOUT 线作为总线输出，其可以连接到多个线或寄存器如图中的 MAR, IR 数据均来自总线输出，因此可以接这些寄存器和线与 GATEOUT 相连。如 PCMUX 其中一个输入来自于总线 GATEOUT。



那么总线的输入如何确定呢？由于总线上一次只能传送一个数据，因此多个输入端口同时只有一个端口提供数据，若多个数据在总线上传输则会冲突。而哪一个端口提供数据是由控制信号确定的。这里的 Gate* 信号含义为，如果为 1，则对应信号提供数据。从总线的特性可以，控制信号最多只有一个为 1。因此总线可以看作一个多选一选择器，在 Chisel 中可以用 `when select` 等语句来实现。

GatePC/1:	NO,YES
GateMDR/1:	NO,YES
GateALU/1:	NO,YES
GateMARMUX/1:	NO,YES
GateVector/1:	NO,YES
GatePC-1/1:	NO,YES
GatePSR/1:	NO,YES
GateSP/1:	NO,YES

任务三：在 **Datapath.scala** 中完总线连接（可用 **when** 实现）

其中 **Vector**（中断向量）在源码中未实现，可用零代替。

3.2.5. 阅读完整数据通路


完成上述任务后，对数据通路关键部分有所了解。结合数据通路图阅读源码。

深圳大学高性能研究所

附录:

表C-1 数据通路控制信号

信号	数值
LD.MAR/1:	NO, LOAD
LD.MDR/1:	NO, LOAD
LD.IR/1:	NO, LOAD
LD.BEN/1:	NO, LOAD
LD.REG/1:	NO, LOAD
LD.CC/1:	NO, LOAD
LD.PC/1:	NO, LOAD
LD.Priv/1:	NO, LOAD
LD.SavedSSP/1:	NO, LOAD
LD.SavedUSP/1:	NO, LOAD
LD.Vector/1:	NO, LOAD
GatePC/1:	NO, YES
GateMDR/1:	NO, YES
GateALU/1:	NO, YES
GateMARMUX/1:	NO, YES
GateVector/1:	NO, YES
GatePC-1/1:	NO, YES
GatePSR/1:	NO, YES
GateSP/1:	NO, YES
PCMUX/2:	PC+1 ;select pc+1 BUS ;select value from bus ADDER ;select output of address adder
DRMUX/2:	11.9 ;destination IR[11:9] R7 ;destination R7 SP ;destination R6
SR1MUX/2:	11.9 ;source IR[11:9] 8.6 ;source IR[8:6] SP ;source R6
ADDR1MUX/1:	PC, BaseR
ADDR2MUX/2:	ZERO ;select the value zero offset6 ;select SEXT[IR[5:0]] PCoffset9 ;select SEXT[IR[8:0]] PCoffset11 ;select SEXT[IR[10:0]]
SPMUX/2:	SP+1 ;select stack pointer+1 SP-1 ;select stack pointer-1 Saved SSP ;select saved Supervisor Stack Pointer Saved USP ;select saved User Stack Pointer
MARMUX/1:	7.0 ;select ZEXT[IR[7:0]] ADDER ;select output of address adder
VectorMUX/2:	INTV Priv.exception Opc.exception
PSRMUX/1:	individual settings, BUS
ALUK/2:	ADD, AND, NOT, PASSA
MIO.EN/1:	NO, YES

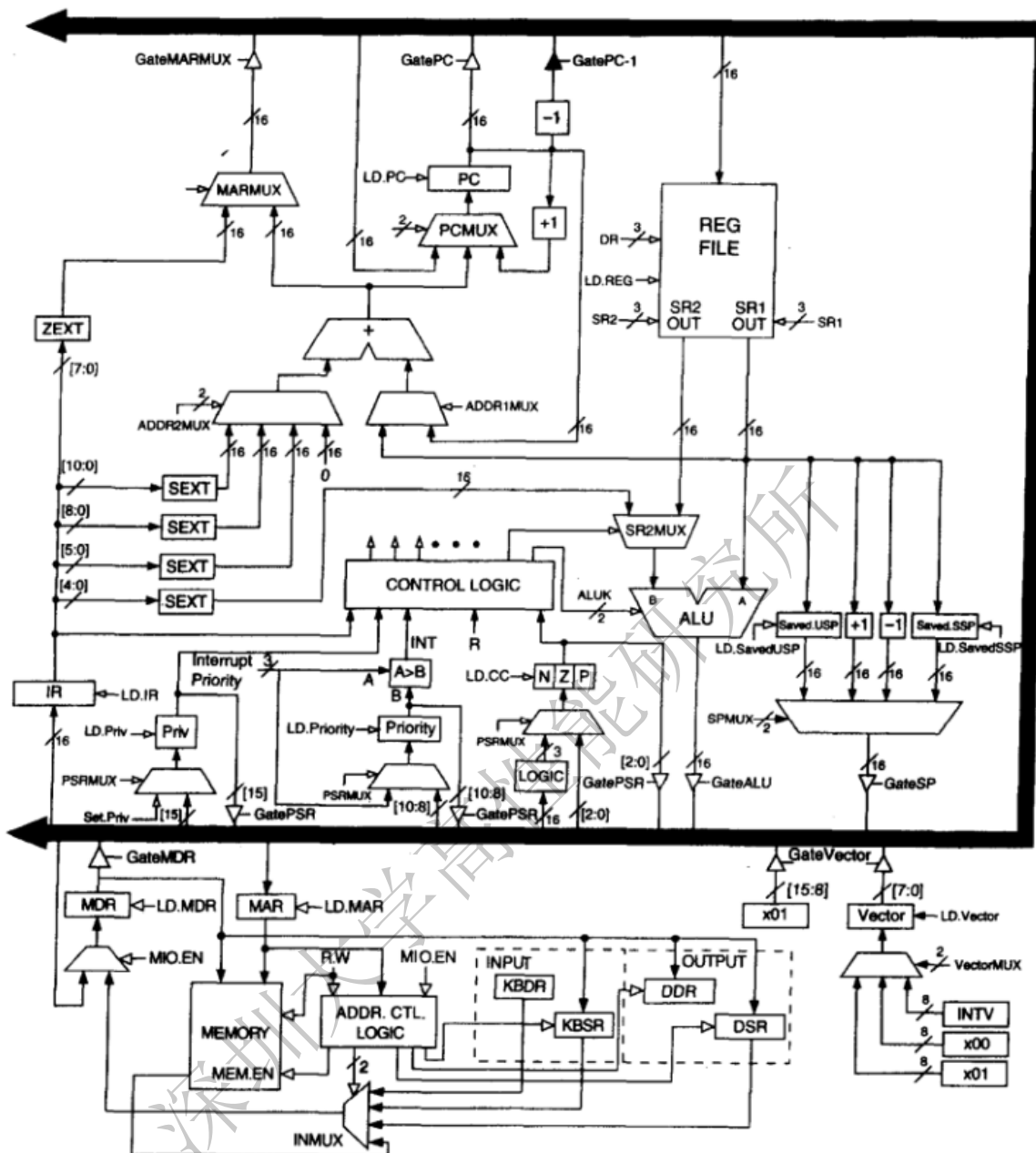

图C-8 LC-3数据通路完整图（包括中断控制）

参考答案:

任务一:

注: SR2MUX 在数据通路图中没有指示, 而是根据 LC3 指令实现, 即根据 IR(5) 判断第二个操作数是来自寄存器还是立即数。

```
DRMUX := MuxLookup(SIG.DR_MUX, IR(11,9), Seq(  
  0.U -> IR(11,9),  
  1.U -> R7,  
  2.U -> SP  
))
```

```
SR1MUX := MuxLookup(SIG.SR1_MUX, IR(11,9), Seq(  
  0.U -> IR(11,9),  
  1.U -> IR(8,6),  
  2.U -> SP  
))
```

```
SR2MUX := Mux(IR(5), offset5, r2Data)
```

```
MARMUX := Mux(SIG.MAR_MUX, addrOut, offset8)
```

任务二:

```
/****** Regfile Interface *****/  
val regfile = Module(new Regfile)  
regfile.io.wen := SIG.LD_REG  
regfile.io.wAddr := DRMUX  
regfile.io.r1Addr := SR1MUX  
regfile.io.r2Addr := IR(2, 0)  
regfile.io.wData := GATEOUT  
r1Data := regfile.io.r1Data  
r2Data := regfile.io.r2Data
```

任务三:

注: 第一行是默认值。

```
GATEOUT := PC  
when(SIG.GATE_PC){ GATEOUT := PC }  
when(SIG.GATE_MDR){ GATEOUT := MDR }  
when(SIG.GATE_ALU){ GATEOUT := aluOut }  
when(SIG.GATE_MARMUX){ GATEOUT := MARMUX }  
when(SIG.GATE_VECTOR){ GATEOUT := Cat(1.U(8.W), 0.U) }  
when(SIG.GATE_PC1){ GATEOUT := PC - 1.U }  
when(SIG.GATE_PSR){ GATEOUT := Cat(Seq(0.U(13.W), PSRMUX)) }  
when(SIG.GATE_SP){ GATEOUT := SPMUX }
```